


6.10

CMOS 反相器参数

$$V_{DD} = 1.2V \quad \mu_{n,ox} = 98 \mu A/V^2 \quad \left(\frac{W}{L}\right)_n = 20 \quad L_n = 40nm \quad E_{cn} L_n = 0.4$$

$$V_{th,p} = -0.48V \quad \mu_{p,ox} = 46 \mu A/V^2 \quad \left(\frac{W}{L}\right)_p = 20 \quad L_p = 40nm \quad E_{cp} L_p = 1.8$$

$$V_{DD} = 1.2V \quad C_{load} = 10f$$

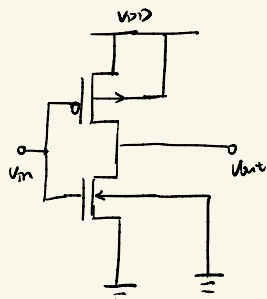

a.

$$z_{rise} = \frac{C_{load} \cdot \Delta V}{I_{average, rise}}$$

(短沟道)

$$I_{average, rise} = \frac{1}{2} (I_1(V_{out} = 0.12V) + I_2(V_{out} = 1.08V))$$

$$I_2(V_{in} = 0V, V_{out} = 1.08V) \quad (\text{线性区})$$

$$= \frac{1}{2} \mu_{p,ox} \frac{W_p}{L_p} \frac{1}{1 + \frac{V_{SD}}{E_{cp} L_p}} (2(V_{SG} + V_{th,p}) V_{SD} - V_{SD}^2)$$

$$= \frac{1}{2} \times 46 \times 10^{-6} \times 20 \times \frac{1}{1 + \frac{1.2 - 1.08}{1.8}} (2 \times (1.2 - 0.48) \times (1.2 - 1.08) - (1.2 - 1.08)^2)$$

$$= 102.465 \mu A$$

$$I_1(V_{in} = 0V, V_{out} = 0.12V) \quad (\text{饱和区})$$

$$= \frac{1}{2} \mu_{p,ox} \frac{W_p}{L_p} \frac{1}{1 + \frac{V_{SG} + V_{th,p}}{E_{cp} L_p}} (V_{SG} + V_{th,p})^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 46 \times 10^{-6} \times 30 \times \frac{1}{1 + \frac{1.2 - 0.48}{1.8}} (1.2 - 0.48)^2$$

$$= 255.497 \mu A$$

$$I_{\text{average, rise}} = \frac{1}{2} (255.497 + 102.465) = 178.981 \mu A$$

$$\tau_{\text{rise}} = \frac{C_{\text{load}} \Delta V}{I_{\text{average, rise}}} = \frac{10 \times 10^{-15} \times (1.08 - 0.12)}{178.981 \times 10^{-6}} = 53.637 \text{ ps}$$

$$\tau_{\text{fall}} = \frac{C_{\text{load}} \Delta V}{I_{\text{average, fall}}}$$

$$I_{\text{average, fall}} = \frac{1}{2} (I_1 (V_{\text{out}} = 0.12V) + I_2 (V_{\text{out}} = 1.08V))$$

$$I_1 (V_{\text{out}} = 0.12V, V_{\text{in}} = 1.2V) \quad (\text{线性区})$$

$$= \frac{1}{2} \mu_n C_{\text{ox}} \frac{W_n}{L_n} \times \frac{1}{1 + \frac{V_{\text{DS}}}{E_{\text{cn}} L_n}} (2(V_{\text{GS}} - V_{\text{Th,n}})V_{\text{DS}} - V_{\text{DS}}^2)$$

$$= \frac{1}{2} \times 98 \times 10^{-6} \times 20 \times \frac{1}{1 + \frac{0.12}{0.4}} (2(1.2 - 0.5)0.12 - 0.12^2)$$

$$= 115.79 \mu A$$

$$I_2 (V_{\text{out}} = 1.08V, V_{\text{in}} = 1.2V) \quad (\text{线性区})$$

$$= \frac{1}{2} \mu_n C_{\text{ox}} \frac{W_n}{L_n} \times \frac{1}{1 + \frac{V_{\text{GS}} - V_{\text{Th,n}}}{E_{\text{cn}} L_n}} (V_{\text{GS}} - V_{\text{Th,n}})^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 98 \times 10^{-6} \times 20 \times \frac{1}{1 + \frac{1.2 - 0.5}{0.4}} (1.2 - 0.5)^2$$

$$= 174.618 \mu A$$

$$I_{\text{average, fan}} = \frac{1}{2} (174.618 + 115.79) = 145.204 \mu A$$

$$I_{\text{tail}} = \frac{C_{\text{load}} \Delta V}{I_{\text{average, fan}}} = \frac{10 \times 10^{-15} \times (1.08 - 0.12)}{145.204 \times 10^{-6}} = 66.11 \text{ pS}$$

b.

$$f_{\text{max}} = \frac{1}{2 I_{\text{tail}}} = \frac{1}{2 \times 66.11 \times 10^{-12}} = 7.56 \times 10^9 \text{ Hz}$$

c.

$$P_{\text{average}} = C_{\text{load}} \cdot V_{DD}^2 \cdot f_{\text{max}} = 10 \times 10^{-15} \times 1.2^2 \times 7.56 \times 10^9$$

$$= 1.08864 \times 10^{-4} \text{ W}$$


d.

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{p\text{-new}} = \left(\frac{W}{L}\right)_p \times \frac{4}{3} = 40$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{n\text{-new}} = \left(\frac{W}{L}\right)_n \times \frac{4}{3} = 26.66 \dots$$

$$V_{th} = \frac{V_{TN,n} + \sqrt{k} (V_{DD} - |V_{TN,p}|)}{1 + \sqrt{k}}$$
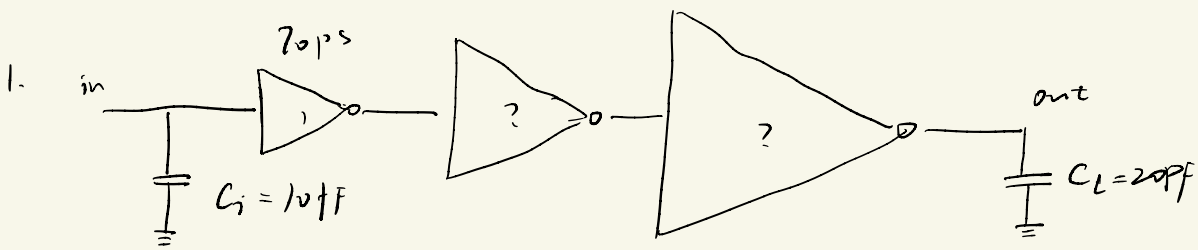
$$k \propto \left(\frac{W}{L}\right)_p / \left(\frac{W}{L}\right)_n, \quad k \text{ 不变, 不影响 } V_{th}$$



(1)  $2p = 70ps.$

$$\alpha^3 = \frac{C_L}{C_i} = \frac{20 \times 10^3}{10} = 2 \times 10^3$$

$$\alpha = \sqrt[3]{2} \times 10 = 12.599$$

$$\alpha^2 = 158.74$$

则两个反相器的尺寸为 12.599 和 158.74

(2)  $\gamma = 1, \quad \alpha_{opt} = 3.6$

$$N+1 = \frac{\ln(20 \times 10^3)}{\ln 3.6} = 7.731$$

$$N+1 = 7, \quad \alpha = (2 \times 10^3)^{\frac{1}{7}} = 2.9619$$

$$\tau = 72p \cdot (1 + \alpha) = 1.941ns$$

$$N+1 = 6, \quad \alpha = (2 \times 10^3)^{\frac{1}{6}} = 3.5495$$

$$\tau = 62p \cdot (1 + \alpha) = 1.91079ns$$


$$N+1 = 5, \quad \alpha = (2 \times 10^3)^{\frac{1}{5}} = 4.573$$

$$\tau = 52p \cdot (1 + \alpha) = 1.95ns$$

$N+1=6$ , 即再插入 5 级反相器延时最小, 为  $1.91079 \text{ ns}$

3) 方法 = 延时最小, 但是会插入较多元件, 导致电路面积 (增 R), 功耗也增加

2.

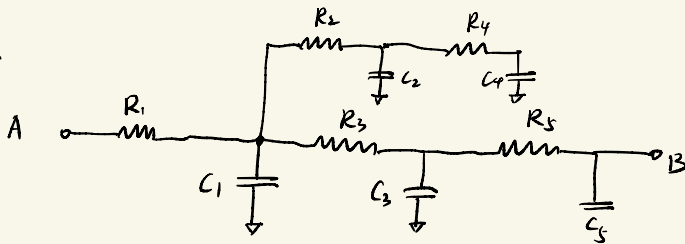

$$Z_{AB} = C_1 R_1 + R_1 (C_2 + C_4) + C_3 (R_1 + R_3) + C_5 (R_1 + R_3 + R_5)$$

$$= 10^{-15} (2500 + 5000 + 5000 + 15000)$$

$$= 27500 \times 10^{-15} = 2.75 \times 10^{-11} \text{ s}$$

$$= 27.5 \text{ ps}$$

$$Z_T = 0.69 Z_{AB} = 18.975 \text{ ps}$$