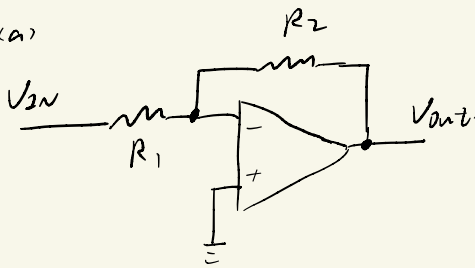


8-1 (a)




$$A_{open} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} A_0$$

$$\beta = \frac{R_2}{R_1}$$

$$\text{loop gain} = \beta A = \frac{R_1}{R_2} A_{open} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} A_0$$
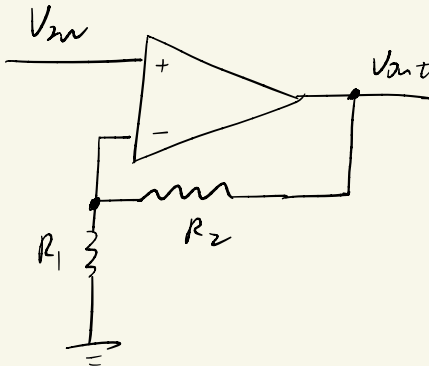
$$A_{CL} = \frac{A_{open}}{1 + \text{loop gain}} = \frac{\frac{R_2}{R_1 + R_2} A_0}{1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2} A_0}$$



$$A_{open} = A_0$$

$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\text{loop gain} = \beta A_{\text{open}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} A_0$$

$$A_{CL} = \frac{A_{\text{open}}}{1 + \text{loop gain}} = \frac{A_0}{1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2} A_0}$$

(b) $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$. $|A_{CL}| = 10$

对于左图:

$$A_{CL} = \frac{\frac{R_2}{R_1 + R_2} A_0}{1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2} A_0} = 10. =$$

$$A_0 = \infty \rightarrow A_{CL} = \frac{R_2}{R_1} = 10. \quad R_2 = 100 \text{ k}\Omega$$

$$A_0 = 1000 \rightarrow A_{CL} = 10, \quad R_2 = 101.11 \text{ k}\Omega$$

$$A_0 = 200 \rightarrow A_{CL} = 10 \quad R_2 = 105.79 \text{ k}\Omega$$

对于右图.

$$A_{CL} = \frac{A_0}{1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2} A_0}$$

$$A_0 = \infty \rightarrow A_{CL} = 10 = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$R_2 = 9R_1 = 90 \text{ k}\Omega$$

$$A_o = 1000 \rightarrow R_2 = 91.01 \text{ k}\Omega$$

$$A_o = 200 \rightarrow R_2 = 95.26 \text{ k}\Omega$$

$$(C) \quad A_o = 800, \quad A_{cl} = \frac{800}{1 + \frac{10}{10 + 91.01} \times 800} = 9.975$$

$$\text{percentage} = \frac{10 - 9.975}{10} = 0.25\%$$

$$A_o = 160, \quad A_{cl} = \frac{160}{1 + \frac{10}{10 + 95.26} \times 160} = 9.87626$$

$$\text{percentage} = \frac{10 - 9.876265}{10} = 1.23\%$$

8.2

$$f_{-3dB}|_{\text{cascade}} = \sqrt{2^{\frac{1}{N}} - 1} \cdot f_{-3dB}|_{\text{stage}}$$

$$f_{-3dB}|_{\text{stage}} = (1 + \beta A_0) \omega_0 A_0 = 1000 \text{ Hz}$$

$$\omega_0 = 20 \text{ k}$$

$$f_{-3dB}|_{\text{cascade}} = \sqrt{2^{\frac{1}{N}} - 1} \cdot f_{-3dB}|_{\text{stage}} \quad f_{-3dB}|_{\text{cascade}} = 10^6 \text{ Hz}$$

$$A_{\text{stage}} = (A_{\text{stage}})^N A_{\text{cascade}} = 10^3$$

$$N = 2$$

$$A_{\text{stage}} = \sqrt{1000} = 31.6228$$

$$1 + A_0 \beta = 31.6228$$

$$f_{-3dB}|_{\text{stage}} = (1 + \beta A_0) \omega_0 = 632456$$

$$f_{-3dB}|_{\text{cascade}} = \sqrt{2^{\frac{1}{N}} - 1} \cdot f_{-3dB}|_{\text{stage}} = 40705$$

$$N = 3$$

$$A_{\text{stage}} = 10$$


$$1 + A_0 \beta = 100$$

$$f_{-3dB}|_{\text{stage}} = (1 + \beta A_0) \omega_0 = 2 \times 10^6$$

$$f_{-3dB}|_{\text{cascade}} = \sqrt{2^{\frac{1}{N}} - 1} \cdot f_{-3dB}|_{\text{stage}} = 102 \text{ MHz}$$

$$\beta = 0.099$$

8.3

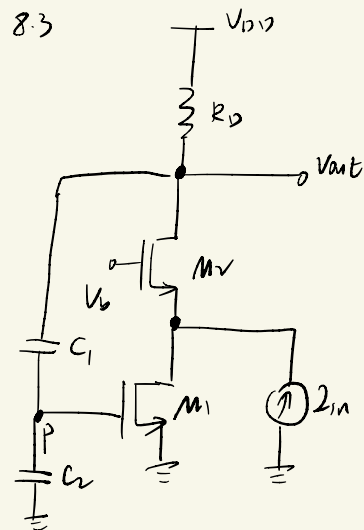

$$\left(\frac{W}{L}\right)_1 = 100 \quad \left(\frac{W}{L}\right)_2 = 200 \quad R_D = 2 \text{ k}\Omega$$

$$C_2 = 3C_1 \quad \mu_n C_{ox} = 50 \times 10^{-6} \text{ A/V}^2 \quad V_{TH} = 0.7 \text{ V}$$

$$\beta = \beta_{20}$$

(a) VCF

$$(b) \text{ loop gain} = \beta A_{00} = \frac{C_2}{C_1 + C_2} \cdot g_{m1} R_D$$

$$(c) R_{in, closed} = \frac{1}{g_{m2}} \cdot \frac{1}{1 + g_{m1} R_D \frac{C_1}{C_1 + C_2}} = 50 \Omega$$

$$g_{m1} = \sqrt{2 \cdot 2 \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_1}$$

$$g_{m2} = \sqrt{2 \cdot 2 \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_2} = \sqrt{2} g_{m1}$$


$$\frac{1}{\sqrt{2} g_{m1}} \cdot \frac{1}{1 + g_{m1} \cdot \frac{1}{4} \times 2 \times 10^3} = 50$$

$$\frac{1}{50} = \sqrt{2} g_{m1} (1 + g_{m1} 500)$$

$$500\sqrt{2} g_{m1}^2 + \sqrt{2} g_{m1} - \frac{1}{50} = 0$$

$$g_{m1} = \frac{-\sqrt{2} + \sqrt{2 + \frac{1}{50} \times 4 \times 500\sqrt{2}}}{1000\sqrt{2}} = 4.4115 \times 10^{-3} \text{ S}$$
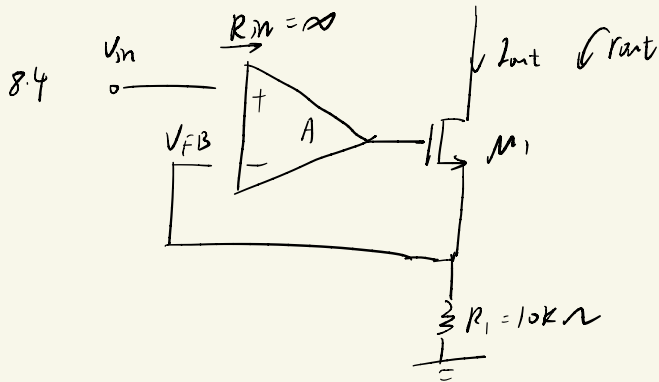
$$2 = \frac{g_{m1}^2}{2 \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1} = 1.94613 \text{ mA}$$



$$\mu_n C_{ox} = 50 \times 10^{-6} \text{ A/V}^2 \quad V_{TH} = 0.7 \text{ V}$$

(a) $V_{in} \leftrightarrow +$

$V_{F13} \leftrightarrow -$

CVF

(b) $V_{in, DC} = 1 \text{ V} \quad A_{v0} = \infty$

$$I_D = \frac{V_{F13}}{R_1} = \frac{V_{in, DC}}{R_1} = \frac{1}{10 \text{ k}\Omega} = 10^{-4} \text{ A}$$

$$g_{m1} = \sqrt{2 I_D \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}} = \sqrt{2 \times 10^{-4} \times 50 \times 10^{-6} \times 200} = 1.414 \times 10^{-3} \text{ S}$$

$$r_o = \frac{1}{a_{1D}} = \frac{1}{0.1 \times 10^{-4}} = 10^5 \Omega$$

$$(c) \quad G_{open} = \frac{i_{out}}{v_{in}} = \frac{A g_m}{1 + g_m R_S} = 4.67 \text{ mS}$$

$$G_{loop} = A \cdot \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S} = 46.7$$

$$G_{cl} = \frac{G_{open}}{1 + G_{loop}} = 97.9 \mu\text{S}$$

$$(d) \quad r_{out, open} = g_m r_o R_S + r_o + R_S = 1.61 \times 10^6 \Omega$$

$$r_{out, close} = r_{out, open} (1 + G_{loop}) = 76.96 \times 10^6 \Omega$$