
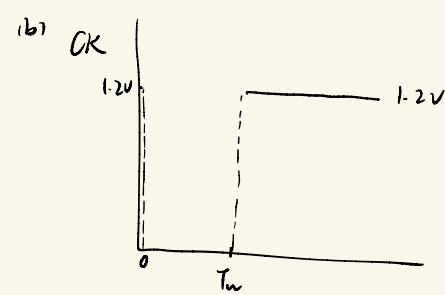


7.1 (a)

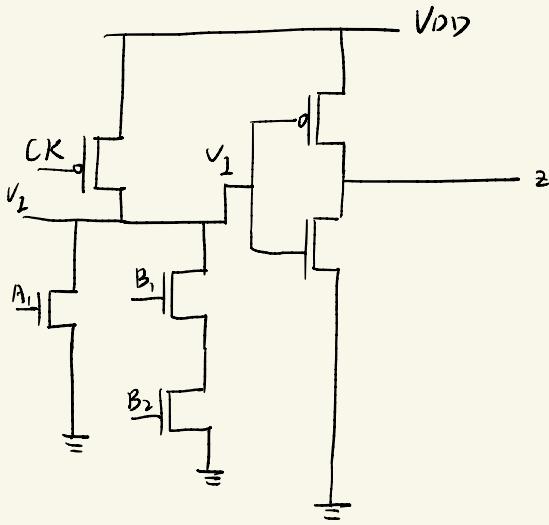

相当于对输出的 V_2 反相
长沟道:

$$\text{计算 PMOS: } V_{GS} - V_{TP} = V_{CK} - V_{DD} - V_{TP} = 0 - 1.2 + 0.5 = -0.69 = V_{DS}$$

$$V_{DS} = V_2 - V_{DD} = V_2 - 1.2$$

线性区条件: $V_{DD} < V_{DS}$

饱和区条件:

$$-0.69 < V_2 - 1.2$$

$$V_2 < 0.51V$$

$$V_2 > 0.51V$$

$$T_w = C_2 \left(\int_0^{0.51} \frac{dV_2}{I_{Dset}} + \int_{0.51}^{0.6} \frac{dV_2}{I_{Dlin}} \right)$$

$$I_{Dset} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W_p}{L_p} (V_{GS} - V_{TP})^2 = 1.314 \text{ mA}$$

$$I_{D, \text{on}} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W_p}{L_p} (2(V_{GS} - V_{TP}) V_{DS} - V_{DS}^2)$$

$$L_p = L_n = 40 - 2 \times 10 = 20 \text{ nm}$$

$$\text{暂令 } V_2 = 0.6 \text{ V}$$

$$\text{则 } I_{D, \text{on}} = 1.2917 \text{ mA}$$

$$T_w = 0.1 \times 10^{-12} \times \left(\frac{1}{1.314 \times 10^{-3}} \times 0.5 + (0.6 - 0.5) \right) \cdot \frac{1}{1.2917 \times 10^{-3}}$$

$$= 45.78 \text{ ps}$$

短沟道

线性区条件

$$V_{DS} > \frac{(V_{GS} - V_{TP}) E_{CP} L_p}{(V_{GS} - V_{TP}) + E_{CP} L_p}$$

$$V_2 - 1.2 > \frac{-0.69 \times 1.8}{1.8 - 0.69}$$

$$V_2 > 0.7239 \text{ V}$$

$$\text{饱和区条件: } V_2 < 0.7239 \text{ V}$$

$$I_{D, \text{sat}} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W_p}{L_p} \cdot \frac{1}{1 + \frac{(V_{GS} - V_{TP})^2}{E_{CP} L_p}} \cdot (V_{GS} - V_{TP})^2$$

$$= 1.039 \text{ mA}$$

$$I_{D, \text{on}} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W_p}{L_p} \frac{1}{1 + \frac{(V_{DS} - V_{TP})^2}{e \mu_p V_p}} \left(2 (V_{GS} - V_{TP}) V_{DS} - V_{DS}^2 \right)$$

$$(V_2 = 0.6V)$$

$$= 1.0215 \text{ mA}$$

$$T_w = C_2 \left(\int_0^{0.6} \frac{dV_2}{I_{D, \text{sat}}} \right)$$

$$= 0.1 \times 10^{-12} \times 0.6 \times \frac{1}{1.039 \times 10^{-3}}$$


$$= 57.75 \text{ ps}$$

$$76. \quad F = AB + AC + BC + ABC = AB + AC + BC$$


$$= \overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{BC} \quad (\text{NAND})$$

$$= (A+B)(A+C)(B+C)$$
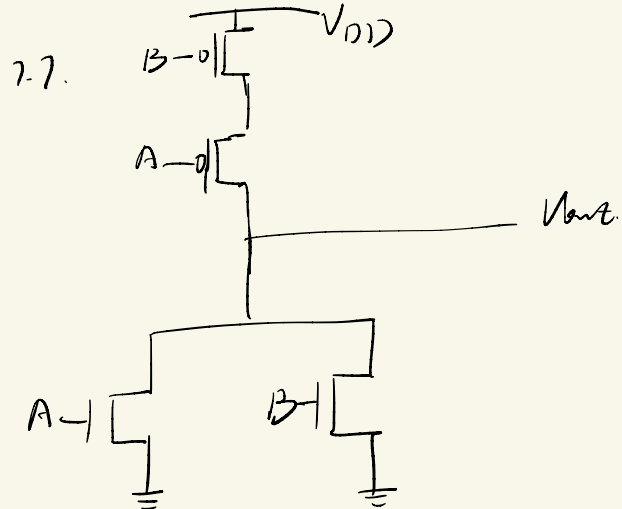
$$= \overline{A+B} \cdot \overline{A+C} \cdot \overline{B+C} \quad (\text{或非})$$



\Downarrow
 A, B 同时变化

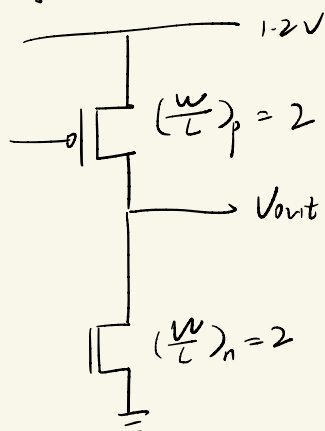

$$V_{Tn} = 0.53V \quad V_{Tp} = -0.51V \quad \mu_{n\text{box}} = 98.2 \mu\text{m}^2/\text{V}^2 \quad \mu_{p\text{box}} = 46 \mu\text{m}^2/\text{V}^2$$

$$V_{DL} = 0V$$

$$V_{DH} = 1.2V$$

$$V_{2L};$$

$$V_{out} = \frac{1}{2} \left(\left(\frac{k_n}{k_p} + 1 \right) V_{2L} - \frac{k_n}{k_p} (V_{Tn} - V_{Tp} + V_{DD}) \right)$$

$$\frac{k_n}{2} (V_{2L} - V_{tn})^2 = k_p \left(V_{2L} - V_{tn} - V_{tp} - \frac{V_{out} - V_{DD}}{2} \right) (V_{out} - V_{DD})$$

解得: $V_{2L} = 0.2072V$ 或 $0.5708V$

$$V_{out} = \left(\begin{matrix} \text{舍去} \\ \downarrow \end{matrix} \right) \text{ 或 } 1.184V$$

V_{2H} :

$$V_{out} = \frac{1}{2} \left(\left(\frac{k_n}{k_p} + 1 \right) V_{2H} - V_{tn} - \frac{k_p}{k_n} (V_{tn} + V_{tp}) \right)$$

$$k_n \left(V_{2H} - V_{tn} - \frac{V_{out}}{2} \right) V_{out} = \frac{k_p}{2} (V_{2H} - V_{tn} - V_{tp})^2$$

$$V_{2H} = 0.6102V$$

$$NM_L = 0.5708V$$

$$NM_H = 1.2 - 0.6102 = 0.5898V$$

A.13 只有一个变化

$$\left(\frac{W}{L} \right)_p = 2 \quad \left(\frac{W}{L} \right)_n = 1 \quad (\text{只有一条路})$$

其余计算均一致



$$V_{2L} = 0.5885V$$

$$V_{2H} = 0.6283V$$

$$NM_L = 0.5885V$$

$$NM_H = 1.2 - 0.6283 = 0.5717V$$

1.

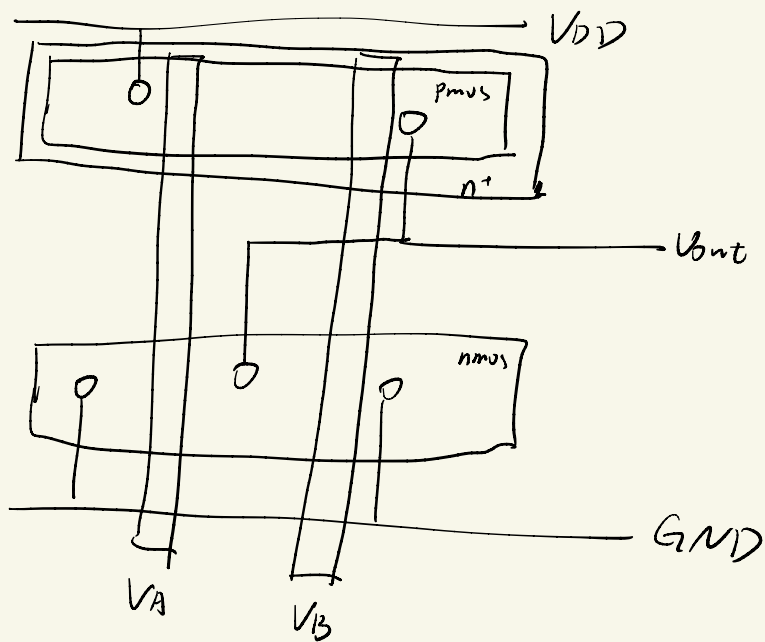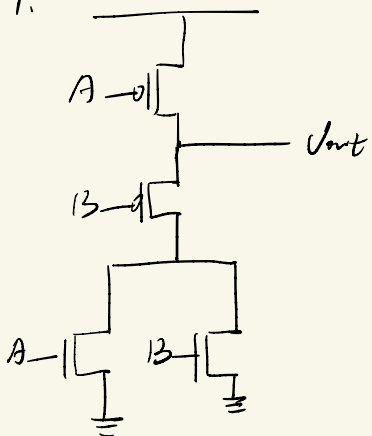

21

